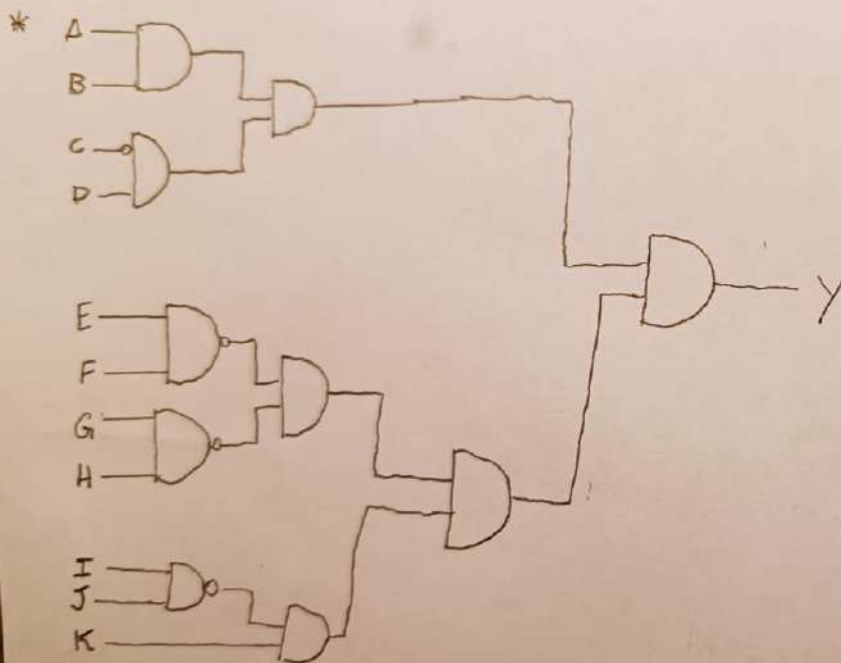


Decoder 1035

* $1035_{10} = 1000\ 0001\ 011$
K J I H G F E D C B A



* Dessa forma, quando as entradas representam o número 1035, temos $Y=1$.